



Line mit ECC83

Der 2stufige Vorverstärker hat eine 10fache Vorverstärkung und eine Eingangsimpedanz von 47 Kohm . Die 2. Stufe ist ein Impedanzwandler und hat eine Ausgangs Impedanz von 10Kohm. Damit ist er auch für Halbleiter-Endstufen gut geeignet. Der Frequenzumfang ist mit 18Hz bis 34KHz mehr als ausreichend.